




Chapter 2

Verilog를 사용한 논리 설계의 기초

간단한 조합회로의 Verilog 모델 - 구조적 모델

■ Verilog example – structural model

■ half adder schematic

 

Verilog description

port list의 신호 순서가 의미 있음

port의 입출력 방향 선언
(port list와 선언순서와 무관)

게이트 primitives
(출력, 입력, ...)

module 이름 입출력 port list

```
module halfadder(sum, cout, a, b);  
  input a, b;  
  output cout, sum;  
  
  xor (sum, a, b);  
  and (cout, a, b);  
endmodule
```




ANSI-C style module 선언 (Verilog-2001)

```
module halfadder(output sum, cout, input a, b);  
  xor (sum, a, b);  
  and (cout, a, b);  
endmodule
```

```
module halfadder(  
  output sum, cout,  
  input a, b  
);  
  xor (sum, a, b);  
  and (cout, a, b);  
endmodule
```

 port list에 입출력 방향 선언을
함께 할 때에는 선언순서가 의미 있음



기본적인 언어 규칙

- 대소문자 구분(case-sensitive)
 - (예) Cout과 COUT은 같지 않음
- identifier는
 - alphabet, digit(0-9), underscore(_), \$ 들로 구성됨
 - digit 또는 \$로 시작하지 않음
 - 최대 1024 글자까지 가능
- 각 줄은 세미콜론(;)으로 끝남
 - 예외: endmodule ...
- comment
 - line comment: `// comment`
 - block comment; `/* comment */`




논리게이트와 Verilog primitives


Verilog primitives

n-input 1-output	and or xor
	nand nor xnor
1-input n-ouput	buf not
	bufif0 notif0
	bufif1 notif1

} **3-states** buffer/inverter

 


bufif0

 


notif0

(enable 0)

 

bufif1

 

notif1

(enable 1)

3-state 출력

- 0, 1, **Z**

high impedance (Z) 출력

- 출력이 끊어진 상태
- 여러 개의 출력이 함께 연결되는 bus 출력연결에 주로 사용




Instantiation of a gate

primitive는 output port가 앞에 위치함


nand (y, a, b, c);

↑ ↑
output input

 


not (x, y, z, a);

↑ ↑
output input

 

bufif0 (x, y, z, a, en);

↑ ↑ ↙
output input enable

 

Connection by wires

■ net 자료형


- 두 gate 또는 module 간의 연결선
- (종류) wire, wand, wor, tri, triand, trior, trireg

■ wire

- net로 주로 wire 형을 사용함

wire y1, y2;

- module의 port는 기본적으로 wire이다. (선언 불필요)

 

AOI(and-or-invert)

```
module AOI(x1, x2, x3, x4, x5, y);
  input x1, x2, x3, x4, x5;
  output y;
  wire y1, y2;

  nor (y, y1, y2);
  and (y1, x1, x2);
  nand (y2, x3, x4, x5);
endmodule
```




Module Ports

■ Port

- module 외부와의 인터페이스

■ Port의 mode 선언

 - mode 종류: input, output, inout (양방향)
- port의 mode를 선언하는 순서는 port 리스트의 순서와 같을 필요는 없다.



```
module AOI(x1, x2, x3, x4, x5, y);  
  output y;  
  input  x1, x2, x3, x4, x5;  
  ...  
endmodule
```

```
module AOI(x1, x2, x3, x4, x5, y);  
  input  x1, x2, x3, x4, x5;  
  output y;  
  ...  
endmodule
```


두 description은 같다.



Design hierarchy와 module instance

■ Design hierarchy

- (ex) 4-bit ripple carry adder

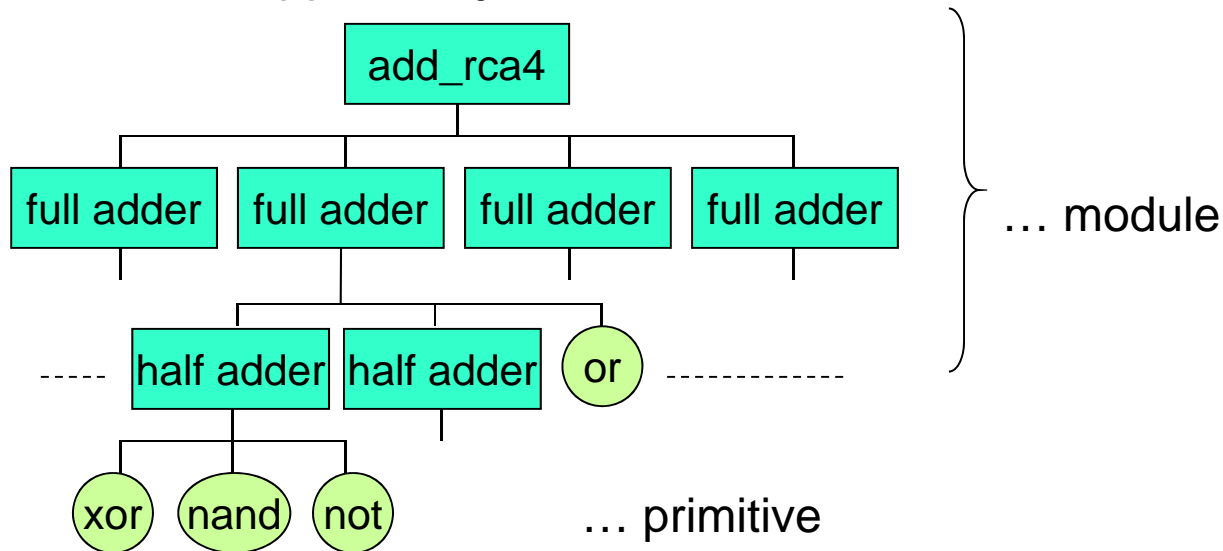

■ Design 방법

- (1) top-down (2) bottom-up (3) 혼합방법


■ nested module

- 다른 module의 instance를 포함한 module



Nested modules

- 예: 2개의 half-adder를 사용한 full-adder 구현

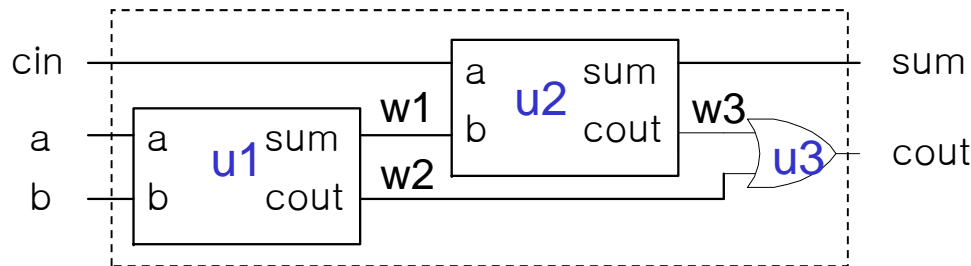

```
module fulladder(sum, cout, a, b, cin);  
  output sum, cout;  
  input a, b, cin;  
  wire w1, w2, w3;  
  halfadder u1 (w1, w2, a, b);  
  halfadder u2 (sum, w3, cin, w1);  
  or u3 (cout, w2, w3);  
endmodule
```


module instance name
(필수사항)

primitive instance name
(선택사항)



Nested modules (cont')

■ 예: 4 bit ripple carry adder(RCA)

 

```
module add_rca4 (c4, s3, s2, s1, s0, a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0, c0);  
output c4, s3, s2, s1, s0;  
input a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0, c0;  
wire c3, c2, c1,  
  
fulladder u1 (s0, c1, a0, b0, c0);  
fulladder u2 (s1, c2, a1, b1, c1);  
fulladder u3 (s2, c3, a2, b2, c2);  
fulladder u4 (s3, c4, a3, b3, c3);  
endmodule
```



Vector

■ Vector

wire [3:0] s; ... s는 4-bit vector (3: MSB index, 0: LSB index)

■ Part select of a vector

s[2] → 1

s[2:1] → 2 (10_2)

s[2:0] → 4 (100_2)

	3	2	1	0
s	1	1	0	0

```
module add_rca4 (c4, s3, s2, s1, s0, a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0, c0);  
  output c4, s3, s2, s1, s0;  
  input a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0, c0;  
  wire c3, c2, c1,
```

vector를 사용

```
module add_rca4 (c4, s, a, b, c0);  
  output c4;  
  output [3:0] s;  
  input [3:0] a, b;  
  input c0;  
  wire [3:1] c;
```



■ 4비트 ripple carry 가산기 – vector 사용


```
module add_rca4(c4, s, a, b, c0);
  input  [3:0] a, b;           // 2개의 4비트 입력
  input  c0                    // 캐리 입력
  output [3:0] s;             // 4비트 출력
  output c4;                  // 캐리 출력
  wire   [3:1] c;             // 중간 캐리

  fulladder u1 (s[0],c[1],a[0],b[0],c0);
  fulladder u2 (s[1],c[2],a[1],b[1],c[1]);
  fulladder u3 (s[2],c[3],a[2],b[2],c[2]);
  fulladder u4 (s[3],c4,a[3],b[3],c[3]);
endmodule
```



Structural modeling 예 - 비교기

■ n-비트 비교기

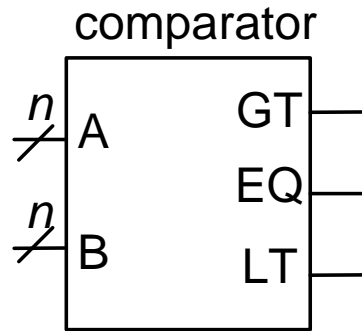

A, B	EQ	LT	GT
$A = B$	1	0	0
$A < B$	0	1	0
$A > B$	0	0	1

■ 1-비트 비교기

A	B	EQ	LT	GT
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	0	0

$$EQ = A' B' + A B$$

$$LT = A' B$$

$$GT = A B'$$



■ 1비트 비교기의 Verilog 모델

```
module comparator1(eq, lt, gt, a, b);  
  input a, b;           // 입력 포트 선언  
  output eq, lt, gt;    // 출력 포트 선언  
  wire nota, notb, t1, t2;  
  
  not u1 (nota, a);      // nota는 a'  
  not u2 (notb, b);     // notb는 b'  
  and u3 (lt, nota, b); // lt = a'b  
  and u4 (gt, a, notb); // gt = ab'  
  and u5 (t1, nota, notb); // a'b'  
  and u6 (t2, a, b);    // ab  
  or u7 (eq, t1, t2);   // eq = a'b' + ab  
endmodule
```

복잡함



$$EQ = A' B' + A B, \quad LT = A' B, \quad GT = A B'$$



■ 작은 비교기를 사용한 큰 비교기 설계

- m-비트 비교기 + n-비트 비교기 → (m+n)비트 비교기

$$EQ = eq1 \cdot eq0$$

$$LT = lt1 + eq1 \cdot lt0$$

$$GT = gt1 + eq1 \cdot gt0$$

작은 비교기 출력: eq0, lt0, gt0와
eq1, lt1, gt1

큰 비교기의 출력: EQ, LT, GT

```
module combine(eq, lt, gt, eq0, lt0, gt0, eq1, lt1, gt1);
  input eq0, lt0, gt0, eq1, lt1, gt1;
  output eq, lt, gt;
  wire t1, t2;

  and (eq, eq1, eq0); // eq = eq1.eq0
  and (t1, eq1, lt0);
  or (lt, lt1, t1); // lt = lt1 + eq1.lt0
  and (t2, eq1, gt0);
  or (gt, gt1, t2); // gt = gt1 + eq1.gt0
endmodule
```



■ 2-bit comparator와 4-bit comparator :

```
module comparator2(eq, lt, gt, A, B);  
  output gt, lt, eq;  
  input  [1:0] A, B;  
  wire   w1, w0, gt1, lt1, eq1, gt2, lt2, eq2;  
  
  comparator1 u1 (eq1, lt1, gt1, A[1], B[1]);  
  comparator1 u2 (eq0, lt0, gt0, A[0], B[0]);  
  combine u3 (eq, lt, gt, eq0, lt0, gt0, eq1, lt1, gt1);  
endmodule
```

```
module comparator4(eq, lt, gt, A, B);  
  output gt, lt, eq;  
  input  [3:0] A, B;  
  wire   w1, w0, gt1, lt1, eq1, gt2, lt2, eq2;  
  
  comparator2 u1 (eq1, lt1, gt1, A[3:2], B[3:2]);  
  comparator2 u2 (eq0, lt0, gt0, A[1:0], B[1:0]);  
  combine u3 (eq, lt, gt, eq0, lt0, gt0, eq1, lt1, gt1);  
endmodule
```



Four-value Logic

■ Four value logic system

- 0 : de-assertion, False
- 1 : assertion, True
- x (don't care) : 값을 알 수 없음(ambiguous)
- z (high impedance) : 값이 공급(drive)되지 않음, 즉 끊어진 상태

■ Four value에 대한 논리 연산

and	0	1	x	z
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x
x	0	x	x	x
z	0	x	x	x

or	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	1	1	1
x	x	1	x	x
z	0	1	x	x

xor	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	0	x	x
x	x	x	x	x
z	x	x	x	x



Four-value Logic (계속)

Four value 논리 연산의 성질

- z 입력은 x 입력과 같이 취급

AND $x \cdot 0 = 0$ $x \cdot 1 = x$

OR: $x + 0 = x$ $x + 1 = 1$

XOR: $x \oplus 0 = x$ $x \oplus 1 = x'$


not: $x' = x'$

buffer: $(x) = x$

	buf	not
0	0	1
1	1	0
x	x	x
z	x	x

Resolution of Multiple drivers

	0	1	x	z
0	0	x	x	0
1	x	1	x	1
x	x	x	x	x
z	0	1	x	z

 


설계 검증

■ Verification method

- logic simulation: 회로에 stimulus pattern을 공급하고 동작을 확인
- formal verification: 수학적 증명

■ Testbench

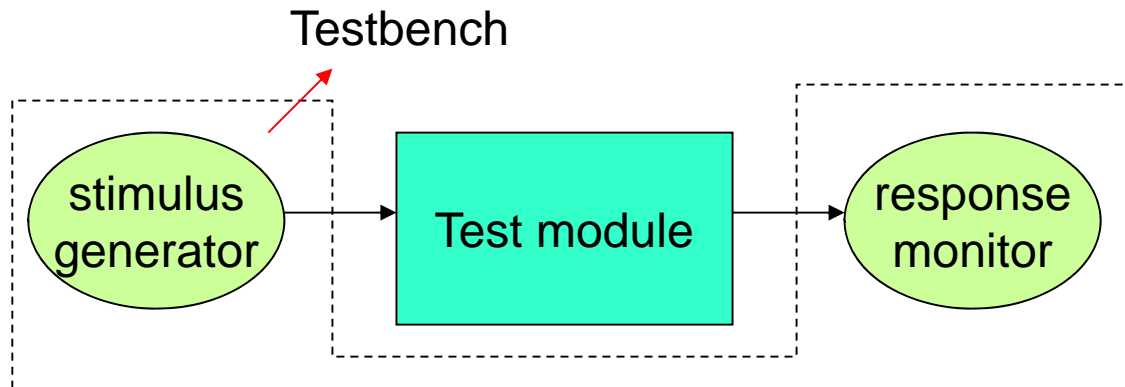- test circuit에 stimulus pattern을 공급하고 결과를 출력하는 Verilog module



■ Test 시 주의 사항

- 큰 회로의 경우에는 logic simulation을 사용하여 완전한 검증을 하는 것이 어려움 ← 너무 많은 경우의 수
- test되지 않은 경우 때문에 회로의 잘못을 찾지 못할 수 있음.

→ 체계적이며 정교한 test plan을 세울 필요가 있음

■ Testbench의 작성

- Verilog 문장으로 기술
(합성도구에서 지원하지 않는 경우가 있음)
- Waveform editor를 이용하여 stimulus pattern 편집
Simulation결과도 waveform으로 확인



Verilog로 작성한 Testbench

■ 예: halfadder module에 대한 testbench

```
module Test_Add_half();  
  wire sum, cout;  
  reg a, b;  
  
  halfadder u1 (sum, cout, a, b);  
  
  initial begin  
    #100  
    $finish;  
  end  
  
  initial begin  
    #10 a = 0; b = 0; // a b = 0 0  
    #10 b = 1; // a b = 0 1  
    #10 a = 1; // a b = 1 1  
    #10 b = 0; // a b = 1 0  
  end  
endmodule
```

wire는 physical wire를 표현
reg는 값을 저장하는 자료형(변수)

initial begin ... end
single pass behavior를 기술함

#100
100 time unit의 delay를 나타냄

\$finish;
simulation 종료

stimulus pattern


두 initial 문장은 time 0에서
동시에 simulation을 시작함



시뮬레이션 Waveform

■ waveform

 - 대부분의 graphic 기반의 simulation 도구는 testbench의 signal들에 대한 waveform을 보여줌



- \$monitor 와 같은 함수를 사용하여 signal 값을 text로 출력할 수 있음



Propagation Delay

■ propagation delay

- 실제 회로에서의 timing verification은 propagation delay를 고려해야 함
- simulation을 할 때에는 빠른 검증을 위해서 0 delay 또는 unit delay를 가정하고 한다.

■ propagation delay의 Verilog modeling

```
module halfadder (sum, cout, a, b);  
  input  a, b;  
  output c_out, sum;  
  
  xor #2 u1 (sum, a, b);  
  and #1 u2 (cout, a, b);  
endmodule
```

#2 ... 2 time unit delay

XOR gate의 propagation delay는 2 time unit임

- 실제의 timing 특성은 synthesis 도구 내에 포함되어 있음
- 합성도구에서 사용자를 위해서 지원되지 않을 수 있음




Delay model

■ Inertial Delay (관성 지연)

- gate의 delay보다 작은 pulse는 무시됨
- gate의 지연에 적용되는 모델
 - 출력은 입력의 변화에 즉시 변화되지 않는 특성을 모델링

■ Transport Delay (전달 지연)

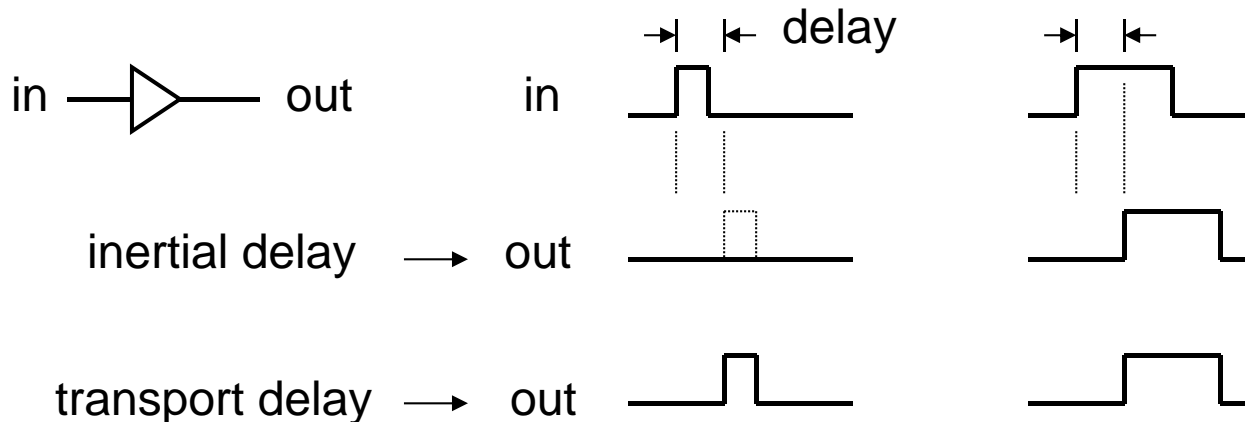- 입력의 변화가 그대로 출력의 변화로 전달됨
- wire를 통한 signal의 전달을 모델링



Event-Driven Simulation

- Event
 - signal 값의 변화를 event라고 함
- Event-driven simulation
 - simulation은 event가 발생할 때 마다 수행함
 - 모든 gate와 behavior는 concurrent 동작한다
- Event scheduling
 - 입력 event 발생하면 회로의 동작을 simulation하여 출력 값 산출
→ 출력 값이 변하면 출력과 연결된 다른 회로의 입력에 대해서 회로의 지연시간 후에 event scheduling
(지연시간이 0인 경우에는 Δ 시간 후)



Truth Table model

■ 진리표 모델

- 조합회로:진리표로 동작을 기술
입력 : 출력
- 순차회로:상태전이표로 동작을 기술
입력 : 현재상태 : 다음상태

■ User-defined primitive

```
primitive udp_or (y, x1, x2);  
  output y;  
  input  x1, x2;  
  table // x1 x2 : y  
    0 0 : 0;  
    0 1 : 1;  
    1 0 : 1;  
    1 1 : 1;  
  endtable  
endprimitive
```

(주의) Synthesis tool 에서는
사용할 수 없음

UDP는 single 1-bit output port만을
갖는다.



■ x 입력을 고려한 UDP 정의

```
primitive udp_or (y, x1, x2);  
  output y;  
  input x1, x2;  
  table // x1 x2 : y  
    0 0 : 0;  
    0 1 : 1;  
    1 0 : 1;  
    1 1 : 1;  
    1 x : 1;  
    x 1 : 1;  
  endtable  
endprimitive
```

정의되지 않은 입력에 대해서
출력은 x가 됨

입력값 z는 입력값 x로 취급됨



■ ? 표기법을 사용한 UDP 정의

```
primitive udp_or (y, x1, x2);  
  output y;  
  input x1, x2;  
  table // x1 x2 : y  
    0 0 : 0;  
    ? 1 : 1;  
    1 ? : 1;  
  endtable  
endprimitive
```

? 는 0, 1, x입력을 모두 포함함
즉, don't care 조건

(cf) x는 unknown으로 0, 1과 다름

