


## Chapter 2

### Verilog를 사용한 논리 설계의 기초

## 간단한 조합회로의 Verilog 모델 - 구조적 모델
 
### Verilog example - structural model

- half adder schematic
- Verilog description



port list의 신호 순서가 의미 있음  
 port의 입출력 방향 선언  
 (port list와 선언순서와 무관)

게이트 primitives  
 (출력, 입력, ...)

```

module halfadder(sum, cout, a, b);
    input a, b;
    output cout, sum;

    xor (sum, a, b);
    and (cout, a, b);
endmodule
    
```



## ANSI-C style module 선언 (Verilog-2001)


```

module halfadder(output sum, cout, input a, b);
    xor (sum, a, b);
    and (cout, a, b);
endmodule
    
```

```

module halfadder(
    output sum, cout,
    input a, b
);
    xor (sum, a, b);
    and (cout, a, b);
endmodule
    
```

 port list에 입출력 방향 선언을  
 함께 할 때에는 선언순서가 의미 있음



## 기본적인 언어 규칙

- 대소문자 구분(case-sensitive)
  - (예) Cout과 COUT은 같지 않음
- identifier는
  - alphabet, digit(0-9), underscore(\_), \$ 들로 구성됨
  - digit 또는 \$로 시작하지 않음
  - 최대 1024 글자까지 가능
- 각 줄은 세미콜론(;)으로 끝남
  - 예외: endmodule ...
- comment
  - line comment: // comment
  - block comment; /\* comment \*/




# 논리게이트와 Verilog primitives

## Verilog primitives

n-input 1-output	and or xor nand nor xnor
1-input n-output	buf not bufif0 notif0 bufif1 notif1

3-states buffer/inverter

 


3-state 출력  
- 0, 1, Z  
high impedance (Z) 출력  
- 출력이 끊어진 상태  
- 여러 개의 출력이 함께 연결되는 bus 출력연결에 주로 사용



 
# Instantiation of a gate

primitive는 output port가 앞에 위치함


```
nand (y, a, b, c);
      ↑   ↑   ↑
      output input
```


 
```
not (x, y, z, a);
     ↑   ↑
     output input
```


 
```
bufif0 (x, y, z, a, en);
        ↑   ↑   ↑   ↑
        output input enable
```




# Connection by wires

## net 자료형

- 두 gate 또는 module 간의 연결선
- (종류) wire, wand, wor, tri, triand, trior, trireg
 
## wire

- net로 주로 wire 형을 사용함  
wire y1, y2;
- module의 port는 기본적으로 wire이다. (선언 불필요)



AOI(and-or-invert)


```
module AOI(x1, x2, x3, x4, x5, y);
  input x1, x2, x3, x4, x5;
  output y;
  wire y1, y2;
  nor (y, y1, y2);
  and (y1, x1, x2);
  nand (y2, x3, x4, x5);
endmodule
```



# Module Ports

## Port

- module 외부와의 인터페이스

 

## Port의 mode 선언

- mode 종류: input, output, inout (양방향)
- port의 mode를 선언하는 순서는 port 리스트의 순서와 같을 필요는 없다.

```
module AOI(x1, x2, x3, x4, x5, y);
  output y;
  input x1, x2, x3, x4, x5;
  ...
endmodule
```

```
module AOI(x1, x2, x3, x4, x5, y);
  input x1, x2, x3, x4, x5;
  output y;
  ...
endmodule
```


두 description은 같다.



## Design hierarchy와 module instance

### Design hierarchy

- (ex) 4-bit ripple carry adder

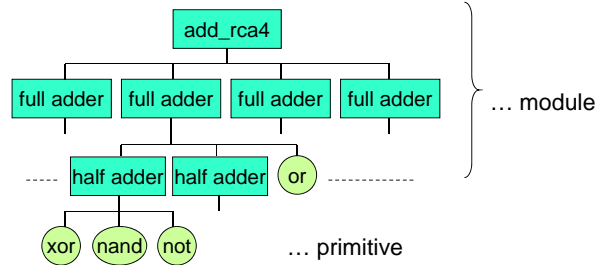

### Design 방법

- (1) top-down (2) bottom-up (3) 혼합방법


### nested module

- 다른 module의 instance를 포함한 module



## Nested modules

- 예: 2개의 half-adder를 사용한 full-adder 구현

 

```

module fulladder(sum, cout, a, b, cin);
output sum, cout;
input a, b, cin;
wire w1, w2, w3;

halfadder u1 (w1, w2, a, b);
halfadder u2 (sum, w3, cin, w1);
or u3 (cout, w2, w3);

endmodule
    
```


module instance name  
(필수사항)

primitive instance name  
(선택사항)



## Nested modules (cont')

- 예: 4 bit ripple carry adder(RCA)

 

```

module add_rca4 (c4, s3, s2, s1, s0, a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0, c0);
output c4, s3, s2, s1, s0;
input a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0, c0;
wire c3, c2, c1,

fulladder u1 (s0, c1, a0, b0, c0);
fulladder u2 (s1, c2, a1, b1, c1);
fulladder u3 (s2, c3, a2, b2, c2);
fulladder u4 (s3, c4, a3, b3, c3);

endmodule
    
```



## Vector

### Vector


wire [3:0] s; ... s는 4-bit vector (3: MSB index, 0: LSB index)

### Part select of a vector

s[2] → 1

s[2:1] → 2 (10<sub>2</sub>)

s[2:0] → 4 (100<sub>2</sub>)

 

```

module add_rca4 (c4, s3, s2, s1, s0, a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0, c0);
output c4, s3, s2, s1, s0;
input a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0, c0;
wire c3, c2, c1,
    
```

vector를 사용

```

module add_rca4 (c4, s, a, b, c0);
output c4;
output [3:0] s;
input [3:0] a, b;
input c0;
wire [3:1] c;
    
```



## Structural Connectivity

### port의 formal name과 actual name

- formal name: module을 정의할 때에 사용한 port name
- actual name: module instance의 port에 연결되는 signal name

### module instance의 port 이름 연관 방법

- 정의된 formal name 순서대로 actual name을 기술함

(예) halfadder u1 (w1, w2, a, b); ... actual name (instance)

module halfadder(sum, cout, a, b); ... formal name (선언문)

- 두 이름의 연관 관계를 직접 기술함 → port가 많을 때 유용함

*.formal name (actual name)*

(예) halfadder u2 (.a(a), .b(b), .cout(w2), .sum(w1) );

... 순서는 상관없음

### 4비트 ripple carry 가산기 – vector 사용

```


module add_rca4(c4, s, a, b, c0);
  input [3:0] a, b; // 2개의 4비트 입력
  input c0 // 캐리 입력
  output [3:0] s; // 4비트 출력
  output c4; // 캐리 출력
  wire [3:1] c; // 중간 캐리

  fulladder u1 (s[0],c[1],a[0],b[0],c0);
  fulladder u2 (s[1],c[2],a[1],b[1],c[1]);
  fulladder u3 (s[2],c[3],a[2],b[2],c[2]);
  fulladder u4 (s[3],c4,a[3],b[3],c[3]);
endmodule
    
```



## Structural modeling 예 - 비교기

### n-비트 비교기

 

A, B	EQ	LT	GT
A = B	1	0	0
A < B	0	1	0
A > B	0	0	1

### 1-비트 비교기

A	B	EQ	LT	GT
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	0	0

$$EQ = A' B' + A B$$

$$LT = A' B$$

$$GT = A B'$$

### 1비트 비교기의 Verilog 모델

```

module comparator1(eq, lt, gt, a, b);
  input a, b; // 입력 포트 선언
  output eq, lt, gt; // 출력 포트 선언
  wire nota, notb, t1, t2;

  not u1 (nota, a); // nota는 a'
  not u2 (notb, b); // notb는 b'
  and u3 (lt, nota, b); // lt = a'b
  and u4 (gt, a, notb); // gt = ab'
  and u5 (t1, nota, notb); // a'b'
  and u6 (t2, a, b); // ab
  or u7 (eq, t1, t2); // eq = a'b' + ab
endmodule
    
```

복잡함

↑  
EQ = A' B' + A B, LT = A' B, GT = A B'



### ■ 작은 비교기를 사용한 큰 비교기 설계

- m-비트 비교기 + n-비트 비교기 → (m+n)비트 비교기

$$EQ = eq1 \cdot eq0$$

$$LT = lt1 + eq1 \cdot lt0$$

$$GT = gt1 + eq1 \cdot gt0$$

작은 비교기 출력: eq0, lt0, gt0와  
eq1, lt1, gt1  
큰 비교기의 출력: EQ, LT, GT

```

module combine(eq, lt, gt, eq0, lt0, gt0, eq1, lt1, gt1);
  input eq0, lt0, gt0, eq1, lt1, gt1;
  output eq, lt, gt;
  wire t1, t2;

  and (eq, eq1, eq0); // eq = eq1.eq0
  and (t1, eq1, lt0);
  or (lt, t1, t1); // lt = lt1 + eq1.lt0
  and (t2, eq1, gt0);
  or (gt, t2, t2); // gt = gt1 + eq1.gt0
endmodule
    
```



### ■ 2-bit comparator와 4-bit comparator :

```

module comparator2(eq, lt, gt, A, B);
  output gt, lt, eq;
  input [1:0] A, B;
  wire w1, w0, gt1, lt1, eq1, gt2, lt2, eq2;

  comparator1 u1 (eq1, lt1, gt1, A[1], B[1]);
  comparator1 u2 (eq0, lt0, gt0, A[0], B[0]);
  combine u3 (eq, lt, gt, eq0, lt0, gt0, eq1, lt1, gt1);
endmodule
    
```

```

module comparator4(eq, lt, gt, A, B);
  output gt, lt, eq;
  input [3:0] A, B;
  wire w1, w0, gt1, lt1, eq1, gt2, lt2, eq2;

  comparator2 u1 (eq1, lt1, gt1, A[3:2], B[3:2]);
  comparator2 u2 (eq0, lt0, gt0, A[1:0], B[1:0]);
  combine u3 (eq, lt, gt, eq0, lt0, gt0, eq1, lt1, gt1);
endmodule
    
```



## Four-value Logic

### ■ Four value logic system

- 0 : de-assertion, False
- 1 : assertion, True
- x (don't care) : 값을 알 수 없음(ambiguous)
- z (high impedance) : 값이 공급(drive)되지 않음, 즉 끊어진 상태

### ■ Four value에 대한 논리 연산

and	0	1	x	z
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x
x	0	x	x	x
z	0	x	x	x

or	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	1	1	1
x	x	1	x	x
z	0	1	x	x

xor	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	0	x	x
x	x	x	x	x
z	x	x	x	x

## Four-value Logic (계속)


### ■ Four value 논리 연산의 성질

- z 입력은 x 입력과 같이 취급
  - AND  $x \cdot 0 = 0$   $x \cdot 1 = x$
  - OR:  $x + 0 = x$   $x + 1 = 1$
  - XOR:  $x \oplus 0 = x$   $x \oplus 1 = x$
  - not:  $x' = x$
  - buffer:  $(x) = x$

	buf	not
0	0	1
1	1	0
x	x	x
z	x	x

### ■ Resolution of Multiple drivers

	0	1	x	z
0	0	x	x	0
1	x	1	x	1
x	x	x	x	x
z	0	1	x	z

 


## 설계 검증

### Verification method

- logic simulation: 회로에 stimulus pattern을 공급하고 동작을 확인
- formal verification: 수학적 증명
 
### Testbench

- test circuit에 stimulus pattern을 공급하고 결과를 출력하는 Verilog module



### Test 시 주의 사항

- 큰 회로의 경우에는 logic simulation을 사용하여 완전한 검증을 하는 것이 어려움 ← 너무 많은 경우의 수
- test되지 않은 경우 때문에 회로의 잘못을 찾지 못할 수 있음.

→ 체계적이며 정교한 test plan을 세울 필요가 있음

### Testbench의 작성

- Verilog 문장으로 기술  
(합성도구에서 지원하지 않는 경우가 있음)
- Waveform editor를 이용하여 stimulus pattern 편집  
Simulation결과도 waveform으로 확인



## Verilog로 작성한 Testbench

### 예: halfadder module에 대한 testbench

```

module Test_Add_half();
wire sum, cout;
reg a, b;

halfadder u1 (sum, cout, a, b);

initial begin
#100
$finish;
end

initial begin
#10 a = 0; b = 0; // a b = 0 0
#10 b = 1; // a b = 0 1
#10 a = 1; // a b = 1 1
#10 b = 0; // a b = 1 0
end
endmodule
    
```

Annotations for the code block:


- wire** sum, cout; → wire는 physical wire를 표현
- reg** a, b; → reg는 값을 저장하는 자료형(변수)
- initial begin ... end** → single pass behavior를 기술함
- #100** → 100 time unit의 delay를 나타냄
- \$finish;** → simulation 종료
- stimulus pattern → #10 a = 0; b = 0; // a b = 0 0, #10 b = 1; // a b = 0 1, #10 a = 1; // a b = 1 1, #10 b = 0; // a b = 1 0
- 두 initial 문장은 time 0에서 동시에 simulation을 시작함



## 시뮬레이션 Waveform
 
### waveform

- 대부분의 graphic 기반의 simulation 도구는 testbench의 signal들에 대한 waveform을 보여줌



- \$monitor** 와 같은 함수를 사용하여 signal 값을 text로 출력할 수 있음



# Propagation Delay

- propagation delay
  - 실제 회로에서의 timing verification은 propagation delay를 고려해야 함
  - simulation을 할 때에는 빠른 검증을 위해서 0 delay 또는 unit delay를 가정하고 한다.
- propagation delay의 Verilog modeling

```

module halfadder (sum, cout, a, b);
input a, b;
output c_out, sum;

xor #2 u1 (sum, a, b);
and #1 u2 (cout, a, b);
endmodule
    
```


#2 ... 2 time unit delay  
 XOR gate의 propagation delay는 2 time unit임

- 실제의 timing 특성은 synthesis 도구 내에 포함되어 있음
- 합성도구에서 사용자를 위해서 지원되지 않을 수 있음


 
# Delay model

- Inertial Delay (관성 지연)
  - gate의 delay보다 작은 pulse는 무시됨
  - gate의 지연에 적용되는 모델
    - 출력은 입력의 변화에 즉시 변화되지 않는 특성을 모델링
- Transport Delay (전달 지연)
  - 입력의 변화가 그대로 출력의 변화로 전달됨
  - wire를 통한 signal의 전달을 모델링



# Event-Driven Simulation

- Event
  - signal 값의 변화를 event라고 함
- Event-driven simulation
  - simulation은 event가 발생할 때 마다 수행함
  - 모든 gate와 behavior는 concurrent 동작한다
- Event scheduling
  - 입력 event 발생하면 회로의 동작을 simulation하여 출력 값 산출
    - 출력 값이 변하면 출력과 연결된 다른 회로의 입력에 대해서 회로의 지연시간 후에 event scheduling (지연시간이 0인 경우에는 Δ 시간 후)



# Truth Table model

- 진리표 모델
  - 조합회로: 진리표로 동작을 기술
    - 입력 : 출력
  - 순차회로: 상태전이표로 동작을 기술
    - 입력 : 현재상태 : 다음상태
- User-defined primitive

```

primitive udp_or (y, x1, x2);
output y;
input x1, x2;
table // x1 x2 : y
0 0 : 0;
0 1 : 1;
1 0 : 1;
1 1 : 1;
endtable
endprimitive
    
```

(주의) Synthesis tool 에서는 사용할 수 없음

UDP는 single 1-bit output port만을 갖는다.



■ x 입력을 고려한 UDP 정의

```
primitive udp_or (y, x1, x2);  
output y;  
input x1, x2;  
table // x1 x2 : y  
0 0 : 0;  
0 1 : 1;  
1 0 : 1;  
1 1 : 1;  
1 x : 1;  
x 1 : 1;  
endtable  
endprimitive
```

정의되지 않은 입력에 대해서  
출력은 x가 됨

입력값 z는 입력값 x로 취급됨

■ ? 표기법을 사용한 UDP 정의

```
primitive udp_or (y, x1, x2);  
output y;  
input x1, x2;  
table // x1 x2 : y  
0 0 : 0;  
? 1 : 1;  
1 ? : 1;  
endtable  
endprimitive
```

? 는 0, 1, x입력을 모두 포함함  
즉, don't care 조건

(cf) x는 unknown으로 0, 1과 다름

