



Chapter 3

Dataflow Model 논리 설계



3.1 Modeling 방법

■ 설계 방법

- 전통적인 방법:
 - gate-level design → schematic entry
- 현재의 설계 방법:
 - high-level description using HDL
→ synthesize into gates
→ translate into physical technology (ASIC 또는 FPGA)

■ 모델링 방법

- 구조적 모델링(structural modeling)
- 동작적 모델링(behavioral modeling)
 - dataflow 모델링 – 부울함수식 이용
 - RTL (register transfer level) 모델링
 - algorithmic 모델링



동작적 모델링

■ 동작적 모델링(Behavioral modeling)

- 회로의 기능(functionality)을 기술
 - 회로가 어떻게(how) 구성되는 것이 아니라
 - 회로가 무엇을(what) 수행할 것인지를 기술
- 전파지연은 대개 동작적 모델링에 포함되지 않으며 timing constraint를 부과할 때에 synthesis tool에 의해서 고려됨

■ 동작적 모델링의 장점

- 빠른 설계와 검증 가능
- 합성도구가 최적화된 게이트 수준의 회로를 생성하고 물리적 구현 기술로 맵핑시켜줌

■ Modeling의 혼합

- structural model과 behavioral model을 혼합하여 설계할 수 있음
- 계층적 설계에서 하위 계층은 behavioral model을 사용하여 주로 설계하고, structural model은 상위 계층에서 주로 사용됨



3.2 동작적 모델링을 위한 자료형

- 변수(variable)
 - 회로의 binary-encoded signal 을 표현
 - behavior의 기술에 사용되는 value을 표현
- 자료형(data types)
 - net 형
 - physical circuit의 wire를 modeling (두 design object를 연결)
 - 값을 저장하지 못함
(예) **wire**, wor, wand, tri, tri1, tri0 ...
 - variable 형
 - procedural language의 variable과 같은 역할
 - 값을 저장 (프로그래밍 언어의 변수와 같은 역할)
(예) **reg**, integer, ...
 - physical register를 modeling하는 데 많이 사용하지만, 조합회로 출력의 modeling도 가능함



자료형의 크기와 정수의 표현

■ 변수의 default size

- wire, reg형은 1-bit,
- integer형은 host의 정수 크기 (대개 32-bit)

■ 정수의 표현과 크기 지정

형식: [size] '[base] [value]

- base: 10진수(d), 2진수(b), 16진수(h), 8진수(o)로 표현 가능
- size: 비트 크기를 명시적으로 지정 가능
- 비트 크기가 지정되지 않으면 integer형 크기(32-bit)로 지정됨

■ 정수 표현 예

```
15                // 32-bit 10진수
'd15              // 32-bit 10진수
16'd255           // 16-bit 10진수
4'b1101           // 4-bit 2진수
'b1101            // 32-bit 2진수
12'h5fc           // 12-bit 16진수
```



정수의 표현

■ 밑줄문자와 숫자 표현

- 숫자의 가독성을 높이기 위해서 밑줄문자(_) 사용 가능

8'b1011_0010

■ 4값논리 숫자 표현

12'h75x // 0111_0101_XXXX

8'hx // 8비트 모두 x

8'bz // 8비트 모두 z

'bx // 32비트 모두 x



3.3 연속할당문과 부울함수식

■ 연속할당문(Continuous assignment statement)

- 부울함수식에 의해서 정해지는 값을 net에 할당함

`assign y = ~a & b | a & ~c` // $y = a'b + ac'$

■ 연속할당문과 dataflow 모델링

- 연속할당문은 조합회로를 **부울함수식으로 모델링**하는 데 사용함
→ **dataflow 모델링**

■ 연속 할당문의 특징


- 왼쪽은 net형(wire) 변수이어야 함 (variable형(reg) 변수는 안됨)
- 연속할당문의 오른쪽 식의 피연산자들의 값이 바뀌자마자 식의 값을 다시 계산하여 왼쪽 net에 값을 할당함
→ 왼쪽 net이 다른 식의 피연산자로 사용될 때 왼쪽 net의 값이 바뀌면 위의 과정이 반복됨 (즉, 출력이 변경되면 이 출력을 입력으로 사용하는 할당문이 **연속**하여 수행됨)
- 연속할당문에서도 delay값을 지정할 수 있음.



조합회로와 Verilog 기술


Combinational Logic

Verilog Description

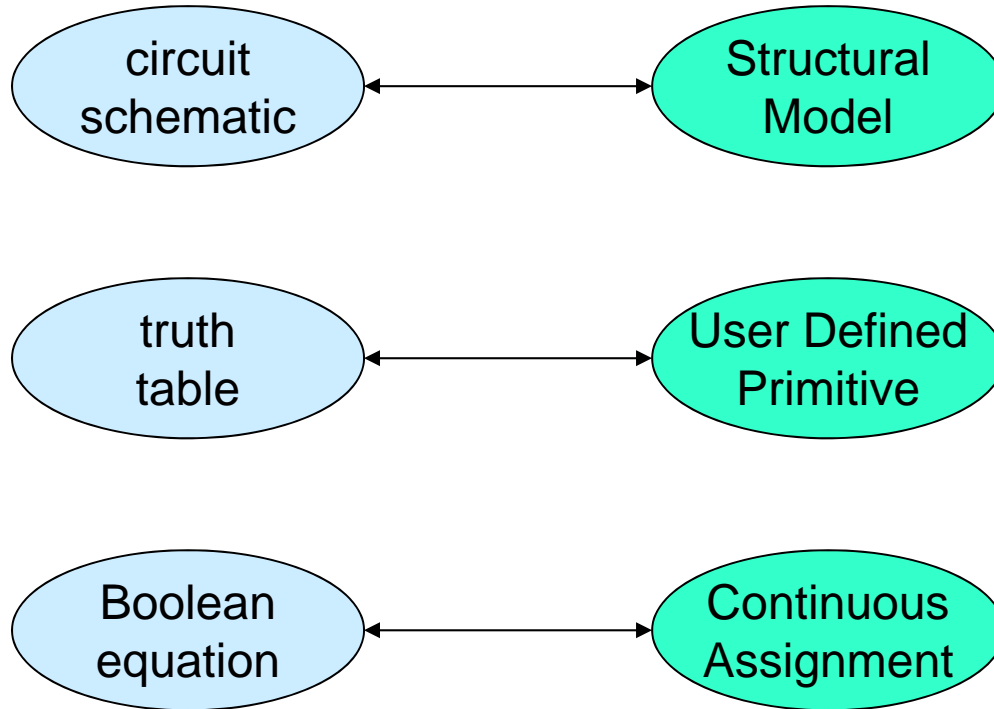

dataflow 모델링 예

■ (예) 5-input AND-OR-Inverter(AOI)

 

```
module AOI5 (y, x1, x2, x3, x4, x5);  
  input    x1, x2, x3, x4, x5;  
  output  y;  
  wire    y1, y2;  
  
  assign  y1 = x1 & x2;  
  assign  y2 = x3 & x4 & x5;  
  assign  y = ~( y1 | y2 );  
endmodule
```




- 연속할당문은 정의된 순서에 관계없이 동시에(concurrent) 동작함
 - 프로그램과 같이 순서대로 실행하는 것을 표현한 것이 아님
 - 연속 할당문은 하드웨어 회로를 입출력 관계식으로 나타낸 것임
- 다음은 앞의 예와 같은 회로임

```
module AOI5 (y, x1, x2, x3, x4, x5);  
  input  x1, x2, x3, x4, x5;  
  output y;  
  wire y1, y2;  
  
  assign y = ~( y1 | y2 );  
  assign y1 = x1 & x2;  
  assign y2 = x3 & x4 & x5;  
endmodule
```



dataflow 모델링 예

- 하나의 부울함수식으로 나타낸 설계

 

```
module AOI5 (y, x1, x2, x3, x4, x5);  
  input  x1, x2, x3, x4, x5;  
  output y;  
  
  assign y = ~( (x1 & x2) | (x3 & x4 & x5) );  
endmodule
```

- 중간 wire 신호 선언 불필요
- 연산 우선순위 : $\&$ (and) > $|$ (or)
 - `assign y = ~(x1 & x2 | x3 & x4 & x5);`



비트단위 논리 연산자

■ 비트단위 논리연산자(bitwise logic operator)

| 연산자 | 연산 | 우선순위 |
|-----------|----------------|------|
| ~ | NOT | 1 |
| & | AND | 2 |
| ^ | XOR | 3 |
| ~ ^ , ^ ~ | XNOR (C언어에 없음) | 3 |
| | OR | 4 |

- 입력과 출력의 비트 수가 같아야 함.
- gate primitive에 대응되고 쉽게 합성 가능



여러 개의 할당문을 포함한 연속 할당문

■ 여러 개의 개별적인 연속할당문

(예) 1비트 비교기

```
assign lt = ~a & b;  
assign gt = a & ~b;  
assign eq = ~a & ~b | a & b;
```

■ 여러 개의 할당문을 포함한 연속할당문

- 하나의 assign 문에 여러 개의 할당문 포함 가능

```
assign lt = ~a & b,  
       gt = a & ~b,  
       eq = ~a & ~b | a & b;
```



Implicit 연속할당문

- implicit 연속할당문

- assign을 사용하지 않고 wire 선언 시에 식을 변수에 지정함

- (예)

- 보통의 연속할당문

```
wire out;
```

```
assign out = a & b | c & d;
```

- implicit 연속할당문

```
wire out = a & b | c & d;
```



연속할당문과 전파지연

■ 전파지연(Propagation delay): *#delay*

- 모듈 인스턴스의 delay

```
nor #1 u1(y, x1, x2);
```

- 연속할당문의 delay

```
assign #2 y = ~(x1 | x2);
```

- wire의 delay

```
wire #10 y1 = x1 & x2;
```

또는

```
{ wire #10 y1;  
  assign y1 = x1 & x2;
```

■ Propagation delay의 simulation

- RHS의 값이 변하면 LHS 변수를 주어진 time delay후에 갱신하도록 scheduling함



3.4 조건 연산자와 멀티플렉서

■ 조건 연산자

- C언어와 같음

assign y = select ? data1 : data0

■ 2x1 멀티플렉서

- 선택신호의 값에 따라 두 입력 중 하나를 선택하여 출력하는 회로
(설계1) 비트단위 논리 연산자 사용


assign y = ~select & data0 | select & data1

- (설계 2) 조건 연산자 사용

assign y = select ? data1 : data0

■ 조건연산자와 2x1 멀티플렉서

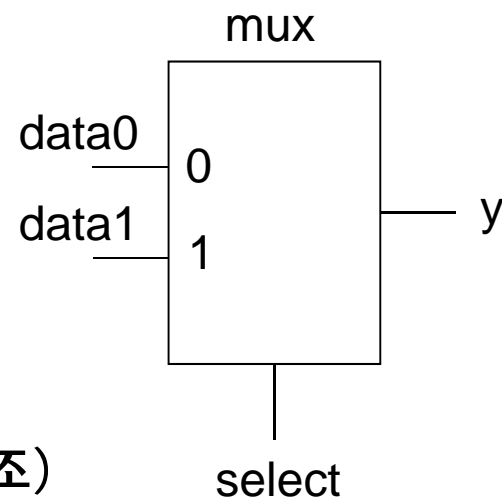- 조건연산자는 2x1 멀티플렉서를 사용하여 합성가능
- 멀티플렉서로 합성된 회로는 게이트 수준에서 최적화됨 (부울함수식 참조)




멀티플렉서 응용 회로

■ (예) 선택하여 출력하는 회로

`assign out = sel ? a | b : a & b ;`



합성 예

 


3-상태 출력 회로

■ 3상태 버퍼/인버터


en=1일 때 연결됨

  


assign y = en ? a : 1'bz

 

assign y = en ? ~a : 1'bz

 

assign y = (~en) ? a : 1'bz

 

assign y = (~en) ? ~a : 1'bz




3-상태 출력을 가진 논리 회로

■ (예) 3상태 출력을 가진 5입력 AOI 회로

```
module AOI_5 (yout, x1, x2, x3, x4, x5, enable);  
  input  x1, x2, x3, x4, x5, enable;  
  output yout;  
  wire  y;  
  
  {  
    assign y = ~( (x1 & x2) | (x3 & x4 & x5) );  
    assign yout = enable ? y : 1'bz;           // 3-state buffer  
  }  
  
endmodule
```

active
concurrently

 

conditional operator
? :



3-state output을 가진 논리 회로(계속)

```
module AOI_5 (yout, x1, x2, x3, x4, x5, enable);
  input  x1, x2, x3, x4, x5, enable;
  output yout; // output은 기본적으로 wire로 선언됨

  assign yout = enable ? ~( (x1 & x2) | (x3 & x4 & x5) ) : 1'bz;
endmodule
```

```
module AOI_5 (yout, x1, x2, x3, x4, x5, enable);
  input  x1, x2, x3, x4, x5, enable;
  output yout;
  wire yout = enable ? ~( (x1 & x2) | (x3 & x4 & x5) ) : 1'bz;
endmodule
```


wire 선언과 함께 정의된 equation은 assign이 없어도 continuous assignment문으로 취급됨.



32비트 2x1 멀티플렉서

■ (예) 32비트 2x1 multiplexer
 
```
module mux2_32(y, data1, data0, select);  
    output [31:0] y;  
    input [31:0] data1, data0;  
    input select;  
  
    assign y = select ? data1 : data0;  
endmodule
```



- 입출력 신호를 벡터형으로 선언하면 같은 조건식을 사용하여 1비트 MUX를 n비트 MUX로 쉽게 변경가능
- 부울함수 설계
 - **assign** $y = \sim\text{select} \ \& \ \text{data0} \ | \ \text{select} \ \& \ \text{data1}$; (틀린 설계)
 - **assign** $y[0] = \sim\text{select} \ \& \ \text{data0}[0] \ | \ \text{select} \ \& \ \text{data1}[0]$;
assign $y[1] = \sim\text{select} \ \& \ \text{data0}[1] \ | \ \text{select} \ \& \ \text{data1}[1]$;
...
assign $y[31] = \sim\text{select} \ \& \ \text{data0}[31] \ | \ \text{select} \ \& \ \text{data1}[31]$;



3.5 Parameter를 사용한 constant 정의

■ parameter

- module 내에서 상수 값이 지정되는 기호상수를 정의함
parameter wsize = 32;
- module 인스턴스를 만들 때에 parameter 값을 재지정 가능
 - 모듈의 재사용이 용이함
→ portable, configurable, readable, extendable

■ (예) n-bit 2x1 multiplexer

```
module mux2(y, data1, data0, select);  
  parameter wsize = 32;  
  output [wsize-1:0] y;  
  input [wsize-1:0] data1, data0;  
  input select;  
  
  assign y = select ? data1 : data0;  
endmodule
```



module instance에서의 parameter값을 재지정

■ module instance에서의 parameter값 재지정

■ 3 가지 방법이 있음

1. mux2 #(1) u1 (a, b, sel, out);
2. mux2 #(.wsize(1)) u2 (a, b, sel, out);
3. mux2 u3 (a, b, sel, out);
defparam u3.wsize = 1;

■ (cf) define 지시어

define WSIZE 32

- 문장에서 `WSIZE 를 사용하면 32로 대체됨
- module instance에서 변경 불가
- 대개 모듈 instance 생성 시에 변경할 필요가 없는 값의 상수 이름 지정에 사용함



연속할당문의 제한점

■ 연속할당문은

- 작은 부울함수식의 모델링 → 편리
- 큰 부울함수식의 모델링 → 적합하지 않음
 - 큰 회로를 equation으로 기술하는 과정에서 오류 가능성이 있음

■ 큰 회로의 모델링은

- 단순히 Boolean equation으로 기술하는 것이 아닌 완전한 behavioral modeling을 사용함.



3.6 여러 가지 연산자

■ 결합연산자

- 피연산자들을 결합(concatenation)하여 벡터를 만드는 데 사용

`{1'b1, 2'b01}` // `3'b101`

`{a, b, c}` //

| | | |
|---|---|---|
| a | b | c |
|---|---|---|

- 피연산자의 크기가 정해져 있어야 함


`{'b1, 'b01}` // 피연산자의 크기가 지정되지 않아서 **잘못임**

- 반복결합

`{ 3 { A } }` // `{ A, A, A }`

`{ A, 2{B} }` // `{ A, B, B }`

`{ 2 { 3'b011} }` // `6'b011011`

 

- (예) 4 비트 신호 data를 32비트로 확장

`assign y = {28'b0, data};` 또는

`assign y = 32'b0 | data;`

- (예) 32비트 2x1 멀티플렉서의 부울함수 설계?



등가연산자

- logic equality operator: `==`, `!=`
 - 결과는 0, 1 또는 x
 - x 또는 z값과 비교할 때에는 결과가 x
- case equality operator: `===`, `!==`

(C언어에 없음)

■ 예

```
4'b1010 == 4'b1xxz      // x
4'b1010 != 4'b1xxz      // x
4'b0010 == 4'b1xxx      // 0 (거짓)
4'b1010 === 4'b1xxz     // 0 (거짓)
4'b1010 !== 4'b1xxz     // 1 (참)
4'b1xxz === 4'b1xxz     // 1 (참)
```



논리연산자

■ 논리연산자

&& 논리 AND

|| 논리 OR

! 논리 NOT

- 결과는 **1비트** - 참(1), 거짓(0)
- 피연산자가 0이 아닌 경우에 참으로 인식
- 피연산자가 x 또는 z값을 가질 경우에 거짓으로 인식

- 게이트를 사용하여 쉽게 합성됨

(cf) 비트단위 논리연산자:

- 결과의 크기 = 피연산자의 크기



예제

■ 부울함수식의 다른 표현

```
assign lt = ~a & b;  
assign eq = ~a & ~b | a & b;
```



```
assign lt = {a, b} == 2'b01;  
assign eq = {a, b} == 2'b00 || {a, b} == 2'b11;
```

```
wire [1:0] ab = {a, b};      // 2비트 벡터신호  
  
assign lt = (ab == 2'b01);  
assign eq = (ab == 2'b00) || (ab == 2'b11);
```




축소연산자

■ 축소연산자(reduction operator) (C언어에 없음)

| | | | |
|----|---------------|--------|----------------|
| &x | reduction AND | ~&x | reduction NAND |
| x | reduction OR | ~ | reduction NOR |
| ^x | reduction XOR | ~^, ^~ | reduction XNOR |

 - 벡터 피연산자의 모든 비트들에 대해서 지정된 논리연산 수행
- 결과는 1비트



- (예) 3입력 AND
 - **assign** $y = a \& b \& c;$ → **assign** $y = \&\{a,b,c\};$
- (예) 3입력 NAND
 - **assign** $y = \sim(a \& b \& c);$ → **assign** $y = \sim\&\{a,b,c\};$



산술연산자와 관계연산자

■ 산술연산자

- 덧셈(+), 뺄셈(-), 곱셈(*), 나눗셈(/), 나머지(%)
- 피연산자가 x 또는 z값을 가지면 결과는 x임

■ 단항 +, - 연산자

■ 관계연산자

- 크기 비교: $>$, $>=$, $<$, $<=$
- 피연산자가 x 또는 z값을 가지면 결과는 x임

■ 쉬프트 연산자

- right-shift($>>$), left-shift($<<$)

■ 산술연산자, 관계연산자, 쉬프트연산자의 합성

- 간단한 게이트가 아닌 각 연산을 수행하는 회로로 합성됨



3.7 예제: 2-bit 비교기

- bitwise operator 사용

A=0x, B=1x
A=00, B=x1
A=x0, B=11

```
module cmp2(lt, gt, eq, A1, A0, B1, B0);  
  input A1, A0, B1, B0;  
  output lt, gt, eq;  
  
  assign lt = ~A1 & B1 | ~A1 & ~A0 & B0 | ~A0 & B1 & B0;  
  assign gt = A1 & ~B1 | A0 & ~B1 & ~B0 | A1 & A0 & ~B0;  
  assign eq = ~A1 & ~A0 & ~B1 & ~B0 | ~A1 & A0 & ~B1 & B0  
             | A1 & A0 & B1 & B0 | A1 & ~A0 & B1 & ~B0;  
endmodule
```



■ 결합연산자, 관계 연산자 사용

- 두 signal을 합쳐서 2-bit 단위로 비교함

```
module cmp2_CA1(lt, gt, eq, A1, A0, B1, B0);  
  input A1, A0, B1, B0;  
  output lt, gt, eq;  
  
  assign lt = {A1,A0} < {B1,B0};  
  assign gt = {A1,A0} > {B1,B0};  
  assign eq = {A1,A0} == {B1,B0};  
endmodule
```



- module port를 vector로 선언

```
module cmp2_CA2(lt, gt, eq, A, B);  
  input [1:0] A, B;  
  output lt, gt, eq;  
  
  assign lt = A < B;  
  assign gt = A > B;  
  assign eq = A == B;  
endmodule
```

- n-bit로 일반화하기 쉬움



- parameter를 사용하여 SIZE 지정


```
module cmp(lt, gt, eq, A, B);  
    parameter SIZE = 32;  
    input [SIZE-1:0] A, B;  
    output lt, gt, eq;  
  
    assign lt = A < B,  
           gt = A > B,  
           eq = A == B;  
endmodule
```

- assign을 각 continuous assignment에 개별적으로 사용하지 않고 continuous assignment의 list에 한 번만 사용할 수 있다.
- parameter 상수는 module instance에서 재지정 가능



3.8 Feedback이 있는 연속할당문

■ D 래치

 

- 동작: enable=1일 때 : qout = din
enable=0일 때 : qout은 그대로 유지(기억)

■ feedback이 있는 연속할당문

```
assign qout = enable & din | ~enable & qout;
```


- synthesis tool이 feedback이 있는 연속할당문을 미리 준비된 latch로 합성할 수 있음



Transparent D-latch


- (예) 조건연산자와 피드백이 있는 연속할당문을 사용한 transparent D-latch
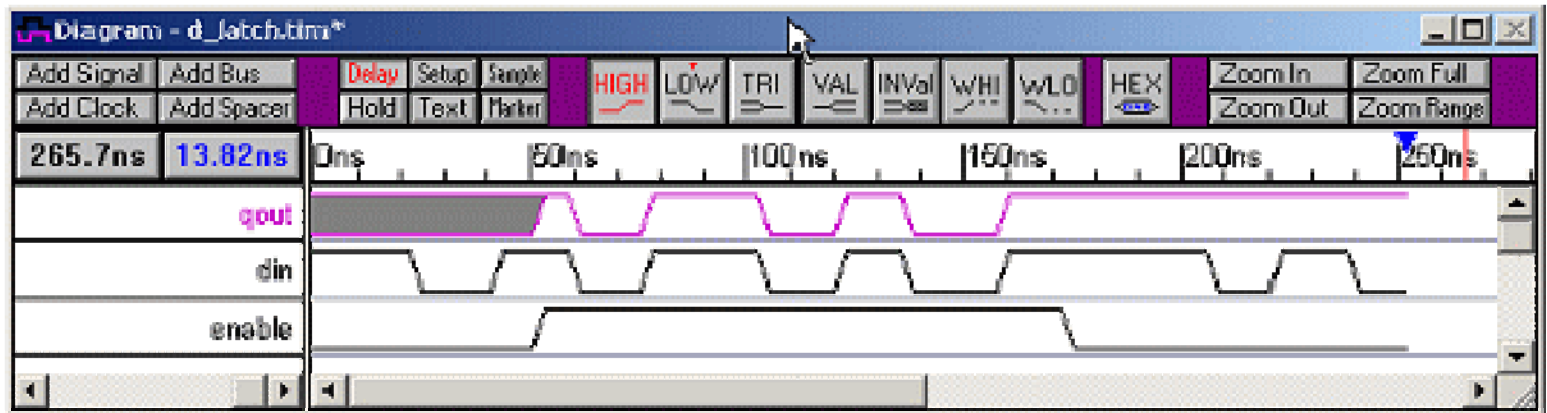
```
module d_latch(qout, din,enable);  
  output qout;  
  input din, enable;  
  
  assign qout = enable ? din : qout;  
endmodule
```



SR Latches

■ SR Latch

 

```
assign q = ~(set & qbar);
assign qbar = ~(rst & q);
```

(주의) Synthesis tool이 이러한 간접적인 형태의 feedback은 잘 처리하지 못할 수 있음 (미리 준비된 래치로 합성 못할 수 있음)
→ 이런 형태의 설계는 권장하지 않음



Reset 제어 입력이 있는 transparent latch

■ reset 제어입력

- 출력을 0으로 초기화하는 데 사용 (reset=0일때)
- conditional operator를 중첩 사용하여 기술가능

```
module d_latch_reset (qout, din, enable, reset);  
    output qout;  
    input  din, enable, reset;
```

```
    assign qout = (~reset) ? 0 : (enable) ? din : qout;  
endmodule
```

