



## Chapter 4

---


# Behavioral Model 논리 설계



## 4.1 initial과 always
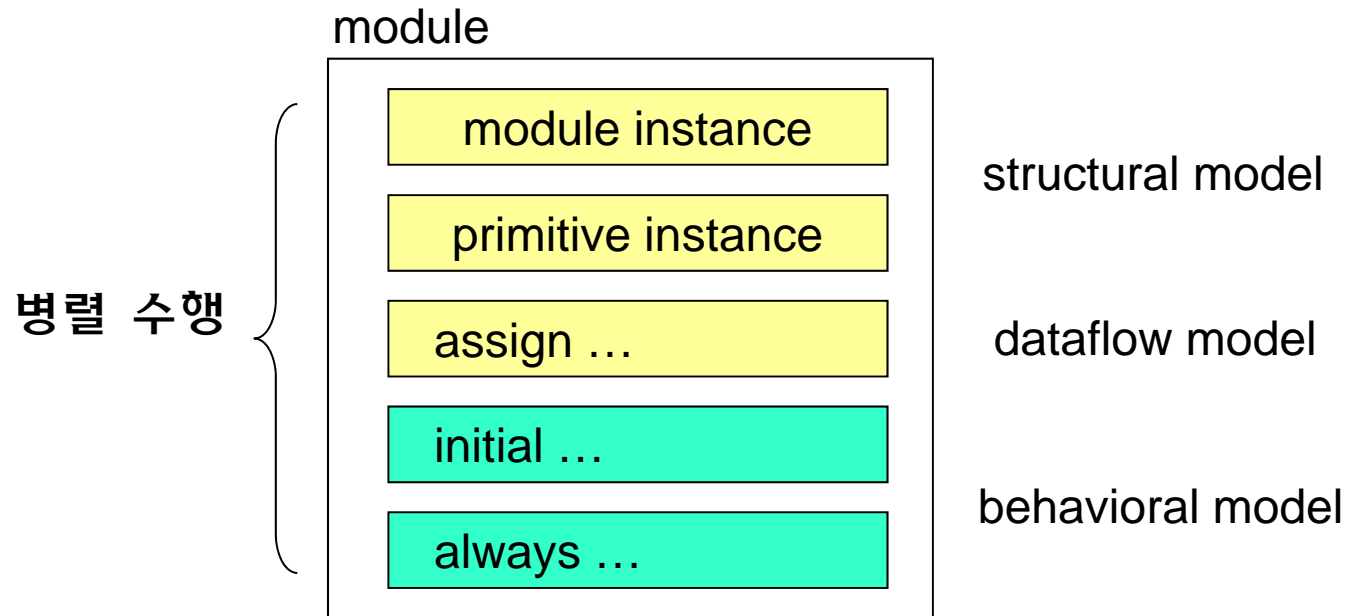
### ■ Verilog의 특징

- 보통의 programming언어와 같은 procedural statement을 제공  
→ 추상적인 behavioral model 기술에 사용
- 순차적으로 수행하는 보통의 programming 언어와는 다르게 병렬적으로 수행하는 언어임





# procedural statement

---

- procedural statement
  - 보통의 programming언어와 비슷한 방식으로 기술함
  - 보통 programming언어에서 사용하는 구문들 사용
    - if, case, for, assignment 등 ...
  - 추상적인 behavioral model에 사용
- procedural statement의 종류
  - initial 문 – single-pass behavior
  - always 문 – cyclic behavior



# initial 문

## ■ initial 문 – single pass behavior

```
initial begin
```

```
문장;
```

```
문장; ...
```

```
end
```

```
initial 문장;
```

- simulation을 시작할 때에 한 번만 수행
- synthesis되지 않음
- 일반적으로 초기화, 입력파형 생성, 출력 관찰 등 simulation 수행시에 한 번만 수행되어야 하는 과정을 기술하는 데 사용

## ■ 예

```
initial begin
```

```
x = 1'b0;
```

```
#40 x = 1'b1;
```

```
end
```

```
initial #100 $finish;
```



# always문


- always 문 – cyclic behavior

```
always 반복조건 begin
    문장;
    문장; ...
end
```

- 반복조건이 이벤트가 발생할 때마다 반복하여 수행

- 예: clock generator
 
```
initial clock = 1'b0;
always
    #20 clock = ~clock;
```




```

module clock_generator;
    reg    clock;

    initial begin
        clock = 0;           // clock을 0으로 초기화
        #500 $finish;       // 500 단위시간 후에 시뮬레이션 종료
    end
    always
        #20 clock = ~clock; // 20 단위시간 마다 clock 신호 반전
endmodule

```

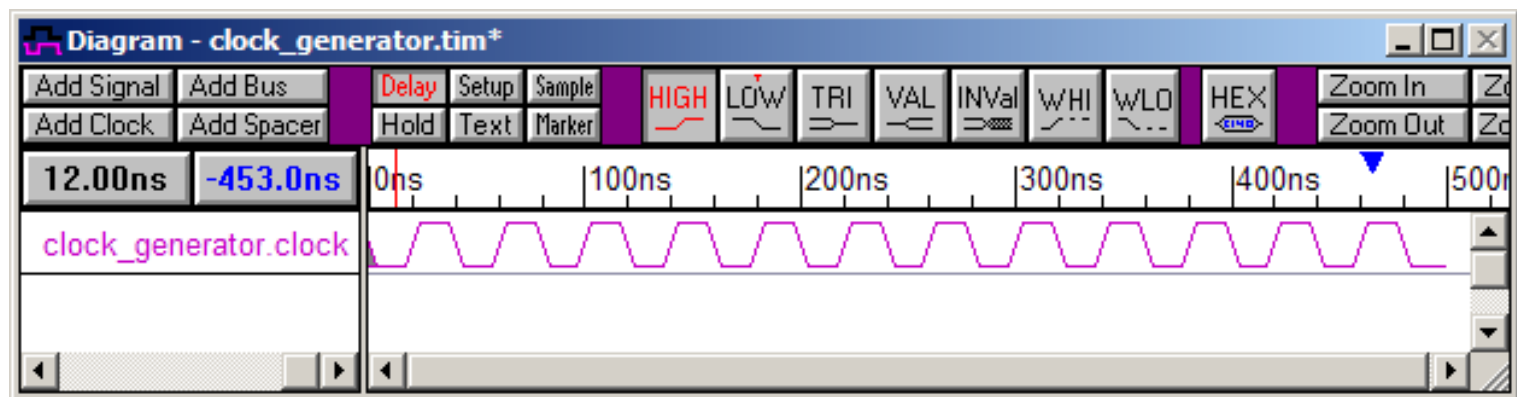

## initial과 always의 비교

종류	구문	동작	논리합성
initial	initial begin ... end	(single-pass behavior) simulation 시작할 때 한 번 수행	x
always	always begin ... end	(cyclic behavior) 이벤트가 발생할 때마다 반복 수행	0



## 4.2 타이밍 제어 - always 반복 조건

### ■ 타이밍 제어

	형식	내용
■ 지연 제어	#10	10 단위시간이 지연됨
■ 이벤트 제어	@(a)	신호 a의 변화를 기다림
■ 레벨 제어	wait(a==0)	신호 a가 0과 같게되기를 기다림

- 지연제어와 레벨제어문은 논리합성이 지원되지 않음

### ■ 지연 제어문

*# delay*

- 주어진 시간 delay가 지연된 후에 뒤에 있는 문장을 수행





# 이벤트 제어

## ■ 이벤트 제어

@(*var*) ... *var*값의 변화시에 event 발생

## ■ 이벤트 제어의 여러 가지 형태

- @(*var*) 변수 *var* 값의 변화 → level-sensitive variable
  - @(posedge *var*) 변수 *var*의 positive edge (0→1 변화)
  - @(negedge *var*) 변수 *var*의 negative edge (1→0 변화)
- } edge-triggered variable
- @(*var1* or *var2*) 변수 *var1* 또는 *var2* 값의 변화
  - @(posedge *var1* or negedge *var2*)
  - @(posedge *var1* or *var2*) → synthesis tool은 혼합형태를 지원하지 않음

sensitivity list

Verilog-2001에서는 or 대신에 , 를 사용할 수 있음

- @(var1, var2, var3)



# level-sensitive와 edge-triggered 이벤트

## ■ level-sensitive 이벤트

half-adder

```
always @(a or b) begin
    sum = a ^ b;
    cout = a & b;
end
```

a 또는 b가 변할 때 이벤트 발생


a 또는 b가 변할 때마다 sum과 cout값을 다시 계산

## ■ edge-triggered 이벤트

D flip-flop

```
always @(posedge clk)
    qout = din;
```

clk의 positive edge에서 이벤트 발생

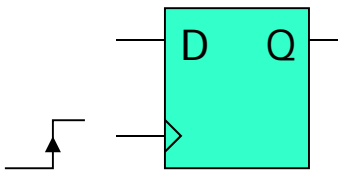

clk의 positive edge에서 din이 qout에 저장됨



## 4.3 procedural assignment문

- 예: 보수 출력이 있는 positive edge-triggered D flip-flop

```
module dff_s (q, qbar, data, clk);  
  output q, qbar;  
  input data, clk;  
  reg q, qbar;  
  
  always @ (posedge clk) begin  
    q = data;  
    qbar = ~q;  
  end  
endmodule
```

```
module dff_s (q, qbar, data, clk);  
  output q, qbar;  
  input data, clk;  
  reg q;  
  
  assign qbar = ~q;  
  always @ (posedge clk) begin  
    q = data;  
  end  
endmodule
```

두 할당문은 순서대로 수행함  
두 할당문 순서가 바뀌면 동작이 달라짐

assign문과 always문의 병렬 수행





- 순차할당문(procedural assignment statement)
  - initial 또는 always 내에서 사용된 assignment( = ) 문장
  - 순차적으로 할당문이 수행됨 → 할당문의 순서가 동작에 영향을 미칠 수 있음
  - LHS변수는 variable 형이어야 함 (ex) reg 또는 integer
- reg형 변수는
  - hardware register로 합성될 수 있으나 그렇지 않을 수도 있음
- always 반복조건과 회로
  - sensitivity list : @ 이벤트에 포함된 신호들
  - sensitivity list에 모든 입력을 포함한다면
    - 조합회로로 합성될 수도 있음
  - sensitivity list,에 모든 입력이 포함되지 않는다면
    - 내부에 기억장소가 포함된 순차회로로 합성됨



## 4.4 조건문

### ■ if 문

- if (조건식) 문장
- if (조건식) 문장1  
else 문장2
- if (조건식1) 문장1  
else if (조건식2) 문장2  
...  
else if (조건식n) 문장n  
else 문장n+1

### ■ case 문


- case (수식)  
값1: 문장1;  
값2: 문장2;  
...  
default: 기본문장;                   // 일치하는 값이 없으면 기본문장 수행  
endcase


 
## if 문을 사용한 설계

- 예: flip-flop with synchronous set and reset

```
module dff_s (q, qbar, data, set, reset, clk);  
  output q, qbar;  
  input  data, set, reset, clk;  
  reg   q;  
  
  assign qbar = ~q;  
  always @ (posedge clk) begin  
    if (reset==0) q = 0;  
    else if (set==0) q = 1;  
    else q = data;  
  end  
endmodule
```



## 예제

- 예: flip-flop with asynchronous set and reset

```
module dff_a (q, qbar, data, set, reset, clk);
  output  q, qbar;
  input   data, set, reset, clk;
  reg     q;

  assign qbar = ~q;
  always @ (negedge set or negedge reset or posedge clk) begin
    if (reset==0) q = 0;           // async reset
    else if (set==0) q = 1;       // async set
    else q = data;                // synchronize with clk
  end
endmodule
```


- set과 reset은 실제로 level-sensitive 동작:
  - 0일 때에 clk과 무관하게(asynchronous) set 또는 reset 동작
- clk만 edge-triggered 동작



## 예제
 
### ■ 예: transparent D-latch

```
module tr_latch (q, enable, data);  
    output q;  
    input  enable, data;  
    reg    q;  
  
    always @ (enable or data) begin  
        if (enable) q = data;  
    end  
endmodule
```



- enable=0이면 q값은 변하지 않음 → 저장
- sensitivity list에 모든 입력이 있지만 문장에서 출력 q가 모든 경우에 대해서 정의되어 있지 않으므로 기억장소를 포함하여 논리 합성됨





## 예제

### ■ 예: 1비트 4x1 멀티플렉서

```
module mux4(y, d3, d2, d1, d0, sel);
  output y;
  input d3, d2, d1, d0;
  input sel;
  reg y;

  always @(d3 or d2 or d1 or d0 or sel) begin
    if (sel==0) y = d0;
    else if (sel==1) y = d1;
    else if (sel==2) y = d2;
    else if (sel==3) y = d3;
    else y = 1'bx;
  end
endmodule
```

→ else y = d3;



## case 문을 사용한 설계

### ■ 1비트 4x1 멀티플렉서

```
module mux4(y, d3, d2, d1, d0, sel);
  output y;
  input  d3, d2, d1, d0;
  input [1:0] sel;
  reg y;

  always @(d3 or d2 or d1 or d0 or sel) begin
    case (sel)
      0: y = d0;
      1: y = d1;
      2: y = d2;
      3: y = d3;
      default: y = 1'bx; // 모든 경우 정의
    endcase
  end
endmodule
```





## 4.5 여러 가지 Behavioral Model

- Modeling styles
    - structural modeling
      - gate-level structure
    - behavioral modeling
      - continuous assignment – dataflow model
      - register transfer level(RTL) logic
      - algorithm-based model
- } always문 사용



# RTL Model

## ■ RTL(Register Transfer Logic) model

- 주로 clock에 동기 되는 동작하는 synchronous machine의 data flow를 modeling하는 데 사용
- combinational logic의 modeling 가능

## ■ 조합회로의 RTL modeling

- combinational logic은 continuous assignment문과 같은 동작을 하는 asynchronous cyclic behavior로 modeling 가능

Verilog-2001에서는  
@\*로 대체 가능

RHS에 사용되는 모든 변수 포함

```
wire y1, y2;  
  
assign y1 = expr1;  
assign y2 = expr2;  
...
```

continuous assignment 모델



```
reg y1, y2;  
  
always @(v1 or v2 ... ) begin  
    y1 = expr1;  
    y2 = expr2;  
    ...  
end
```

RTL 모델



## RTL model – 예제

### ■ 예: 2-bit comparator

```
module cmp2_RTL(lt, gt, eq, A1, A0, B1, B0);  
  input A1, A0, B1, B0;  
  output lt, gt, eq;  
  reg lt, gt, eq;  
  
  always @(A0 or A1 or B0 or B1) begin  
    lt = {A1,A0} < {B1,B0};  
    gt = {A1,A0} > {B1,B0};  
    eq = {A1,A0} == {B1,B0};  
  end  
endmodule
```

- always내의 문장은 순서대로 실행됨
  - RHS와 LHS 사이에 dependency가 있으면 순서에 영향을 받음
- (cf) multiple continuous assignment들은 concurrent하게 실행됨
  - 기술된 순서에 관계 없음





# Algorithm-Based Models

- Algorithm-based model
  - RTL model보다 더 추상적인 model
    - input-output 관계를 기술하며
    - register, datapath, computational resource 등의 내부 구조를 기술하지 않음
  - architectural synthesis
    - 내부 구조는 synthesis tool에 의해서 정해짐 → most challenging
  - hardware로 합성될 수 없는 경우도 있음



## Algorithm-Based Model – 예제

### ■ 예: 2-bit comparator

```
module cmp2_CA2(lt, gt, eq, A, B);  
  input [1:0] A, B;  
  output lt, gt, eq;  
  reg lt, gt, eq;  
  
  always @ (A or B) begin  
    lt = 0; gt = 0; eq = 0;      // deassert(0) 초기화  
    if (A==B) eq = 1;          } 조건을 만족하는  
    else if ( A > B) gt = 1;   } 출력을 assert(1)  
    else lt = 1;  
  end  
endmodule
```

- 이 model은 reg 변수를 사용할 지라도 조합회로로 합성되며 hardware register를 필요로 하지 않음



## 4.6 Blocking와 Nonblocking Assignment 문

### ■ procedural assignment 문의 종류

종류	구문	동작
blocking assignment 문	변수 = 수식	(보통의 programming 언어와 같음) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 블록 내의 할당문을 순서대로 수행</li> <li>▪ 할당문의 순서에 영향을 받을 수 있음</li> </ul> → sequential
nonblocking assignment 문	변수 <= 수식	(concurrent behavior를 modeling) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 블록 내의 할당문의 수식들을 먼저 계산한 후에 LHS변수값을 갱신함</li> <li>▪ 할당문의 순서에 영향을 받지 않음</li> </ul> → concurrent






## 예 – 4-bit shift register
 
### ■ 4비트 shift register

- clock의 positive edge에서 register 값이 1비트씩 오른쪽으로 이동



### ■ 4-bit shift register의 modeling

- structural model 또는 dataflow model로 기술하기가 어려움
- always @(posedge clk) 을 사용한 behavioral model로 기술함
- assignment문 사용에 주의가 필요함



# Blocking Assignment 문

- Blocking assignment:  $a = b$ 
  - sequential, procedural assignment
  - blocking assignment문의 실행이 종료되어야 다음 문장이 실행됨  
→ 새로 할당된 결과가 다음 문장의 실행에 사용됨
  - 실행 결과는 blocking assignment 문의 순서에 영향을 받을 수 있음
- 예: 4-bit shift register (순서:  $E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ )

```
always @(posedge clk) begin
  A = B;
  B = C;
  C = D;
  D = E;
end
```

before: EDCBA=1011x

after: EDCBA=11011

(옳음)

```
always @(posedge clk) begin
  D = E;
  C = D;
  B = C;
  A = B;
end
```

before: EDCBA=1011x

after: EDCBA=11111

(잘못됨)



# Nonblocking Assignment

- Nonblocking assignment:  $a \leq b$ 
  - 먼저 procedure 내의 RHS의 값들을 계산한 후에 LHS 변수를 갱신함
    - $t = T$ 에 RHS 값 계산
    - $t = T + \Delta$ 에 LHS 변수 값 갱신
  - nonblocking assignment 문들을 concurrent하게 실행하는 효과를 제공하며 문장들의 순서에 영향을 받지 않음
- 예: 4-bit shift register (순서:  $E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ )

```
always @(posedge clk) begin
  A <= B;
  B <= C;
  C <= D;
  D <= E;
end
```

before: EDCBA=1011x  
after: EDCBA=11011  
(옳음)

```
always @(posedge clk) begin
  D <= E;
  C <= D;
  B <= C;
  A <= B;
end
```

before: EDCBA=1011x  
after: EDCBA=11011  
(옳음)



# Blocking vs. Nonblocking Assignments

- Multiple assignments에서 LHS와 RHS 간에 dependency가
  - 없는 경우: blocking, nonblocking 모두 사용 가능
  - 존재하는 경우: 순서에 영향이 있음
    - concurrent 동작 모델: nonblocking 사용
    - algorithmic 동작 모델: blocking 사용
- 권장하는 용도
  - Nonblocking assignment: edge-sensitive operation  
(synchronous 동작, register 출력저장)
  - Blocking assignment: 조합회로 출력





# Port Names: Style

---

- Module의 port name의 순서
  - 정해진 규칙은 없음
  - 권장 순서 – 다음 순서(출력 우선) 또는 역순 (입력 우선)
    - bidirectional datapath signals
    - bidirectional control signals
    - datapath outputs
    - control outputs
    - datapath inputs
    - control inputs
    - synchronizing signals

