


Chapter 5

조합회로 모델링

 5.1 Multiplexer

Multiplexer

- 여러 개(2^m)의 입력과 한 개의 출력이 있고 선택 입력(m-bit)에 의해서 한 개의 입력을 선택하여 출력에 전달하는 조합회로



- Boolean equation:

$$Y = S_1'S_0'D0 + S_1'S_0D1 + S_1S_0'D2 + S_1S_0D3$$

4x1 multiplexer: continuous assignment model

```

module mux4(y, d3, d2, d1, d0, s);
  output y;
  input d3, d2, d1, d0;
  input [1:0] s;

  assign y = ~s[1] & ~s[0] & d0 | ~s[1] & s[0] & d1 |
             s[1] & ~s[0] & d2 | s[1] & s[0] & d3;
endmodule
    
```

Multiplexer (cont')

continuous assignment model (2)

```

module mux4(y, d3, d2, d1, d0, s);
  output y;
  input d3, d2, d1, d0;
  input [1:0] s;

  assign y = (s==2'b00) & d0 | (s==2'b01) & d1 |
             (s==2'b10) & d2 | (s==2'b11) & d3;
endmodule
    
```

- 앞의 모델과 이 모델은 1-bit 4x1 multiplexer 모델을 n-bit 4x1 multiplexer로 확장하기 어려움

Multiplexer (cont')

conditional operator를 사용한 model

```

module mux4_32(y, d3, d2, d1, d0, sel);
  output [31:0] y;
  input [31:0] d3, d2, d1, d0;
  input [1:0] sel;

  assign y = (sel==0) ? d0 :
             (sel==1) ? d1 :
             (sel==2) ? d2 :
             (sel==3) ? d3 : 32'bx;
end
endmodule
    
```

Multiplexer (cont')

if - else 문을 사용한 model

```

module mux4_32(y, d3, d2, d1, d0, sel);
output [31:0] y;
input [31:0] d3, d2, d1, d0;
input [1:0] sel;
reg [31:0] y;

always @(d3 or d2 or d1 or d0 or sel) begin
  if (sel==0) y = d0;
  else if (sel==1) y = d1;
  else if (sel==2) y = d2;
  else if (sel==3) y = d3;
  else y = 32'bx;
end
endmodule
    
```

조합회로는 모든
입력이 포함됨

• 반드시 있어야 함
• 없으면 기억소자가
포함될 수 있음

case문과 Multiplexer

case문을 사용한 model: case ... endcase

```

module mux4_32(y, d3, d2, d1, d0, sel);
output [31:0] y;
input [31:0] d3, d2, d1, d0;
input [1:0] sel;
reg [31:0] y;


always @(d3 or d2 or d1 or d0 or sel) begin
  case (sel)
    0: y = d0;
    1: y = d1;
    2: y = d2;
    3: y = d3;
    default: y = 32'bx;
  endcase
end
endmodule
    
```

5.2 Encoder

Encoder

- n개의 입력과 m개의 출력($n \leq 2^m$)이 있는 회로로서 각 입력에 대해서 m-bit의 출력 코드를 부여하고 해당 입력이 1일 때에 부여된 코드를 출력함
- 여러 개의 입력이 동시에 1인 경우는 없음: (예) decoder 출력

예: 4x2 encoder

 

	D0	D1	D2	D3	Y1	Y0
	1	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	1
	0	0	1	0	1	0
	0	0	0	1	1	1

Encoder (cont')

if - else문을 사용한 model

```

module encoder4x2(code, data);
output [1:0] code;
input [3:0] data;
reg [1:0] code;

always @(data) begin
  if (data==4'b0001) code = 0;
  else if (data==4'b0010) code = 1;
  else if (data==4'b0100) code = 2;
  else if (data==4'b1000) code = 3;
  else code = 2'bx;
end
endmodule
    
```

Encoder (cont')

case문을 사용한 model

```

module encoder4x2(code, data);
output [1:0] code;
input [3:0] data;
reg [1:0] code;

always @(data) begin
  case (data)
    4'b0001: code = 2'b00;
    4'b0010: code = 2'b01;
    4'b0100: code = 2'b10;
    4'b1000: code = 2'b11;
    default: code = 2'bx;
  endcase
end
endmodule
    
```

Priority Encoder

priority encoder

- 한 입력만이 1인 제한 조건 없으며 여러 개의 입력이 동시에 1인 경우에는 가장 우선순위가 높은 입력에 대한 코드를 출력

if - else를 사용한 model

```

module priority4x2(code, data);
output [1:0] code;
input [3:0] data;
reg [1:0] code;

always @(data) begin
  if (data[0]) code = 0;
  else if (data[1]) code = 1;
  else if (data[2]) code = 2;
  else if (data[3]) code = 3;
  else code = 2'bx;
end
endmodule
    
```

data[0]가 가장
우선순위가 높음

casex과 casez 문

case문

- 값을 비교할 때에 0, 1, x, z를 정확하게 비교함

casex문

- x와 z를 don't care로 처리함

casez문

- z를 don't care로 처리함 (z대신 ?를 사용할 수 있음)
- 0,1,x는 정확하게 비교함

priority encoder의 진리표

D0	D1	D2	D3	Y1	Y0
1	x	x	x	0	0
0	1	x	x	0	1
0	0	1	x	1	0
0	0	0	1	1	1

casex문과 Priority Encoder


casex 문을 사용한 model

```

module priority4x2(code, data, valid);
output [1:0] code;
input [3:0] data;
output valid;
reg [1:0] code;

always @(data) begin
  casex (data)
    4'bxxx1: code = 0;
    4'bxx10: code = 1;
    4'bx100: code = 2;
    4'b1000: code = 3;
    default: code = 2'bx;
  endcase
end
assign valid = | data;
endmodule
    
```

 case문은 0,1,x,z를 정확히 비교
하므로 이 예처럼 사용할 수 없음



입력에 1인 비트가 존재할 때
valid=1임

Reduction operator:

- vector의 모든 bit에 대해서 연산을 수행
(예) &, |, ~&, ~|, ^, ~^


= data[0] | data[1] | data[2] | data[3]

5.3 Decoder

Decoder

- encoder의 반대 동작
- 입력 코드에 대응되는 출력을 1로 하고 나머지 출력은 0으로 함

예: 2x4 decoder

 

Y1	Y0	D0	D1	D2	D3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Decoder (cont')

if - else 문을 사용한 model

```

module decoder2x4(data, code);
output [3:0] data;
input [1:0] code;
reg [3:0] data;

always @(code) begin
  if (code==0) data=4'b0001;
  else if (code==1) data=4'b0010;
  else if (code==2) data=4'b0100;
  else if (code==3) data=4'b1000;
  else data = 4'bx;
end
endmodule
    
```

Decoder (cont')

case 문을 사용한 model

```

module decoder2x4(data, code);
output [3:0] data;
input [1:0] code;
reg [3:0] data;

always @(code) begin
  case (code)
    0: data=4'b0001;
    1: data=4'b0010;
    2: data=4'b0100;
    3: data=4'b1000;
    default: data = 4'bx;
  endcase
end
endmodule
    
```

5.4 7-segment LED display


seven segment LED display의 model

```

module LED7seg(display, bcd);
output [6:0] display;
input [3:0] bcd;
reg [6:0] display;

always @(bcd) begin
  case (bcd)
    0: display=7'b111_1110;
    1: display=7'b011_0000;
    2: display=7'b110_1101;
    3: display=7'b111_1001;
    4: display=7'b011_0011;
    5: display=7'b101_1011;
    6: display=7'b101_1111;
    7: display=7'b111_0000;
  endcase
end
    
```

(계속)

 

abcdefg 순서로 data 부여
 display[6] → a
 display[5] → b
 ...
 display[0] → g

1일 때 LED on, 0일 때 off

7-segment LED display (cont')

```

8: display=7'b111_1111;
9: display=7'b111_1011;
default: display = 7'b000_0000 // blank
endcase
end
endmodule
    
```

invalid 입력에 대해서는 LED를 off 시킴

LED가 0일 때 ON이라면 output을 display 대신에 disp로 선언한 후에 다음 문장을 추가하면 됨.

```
assign disp = ~display
```

5.5 Verilog Loop

- for 문
 - while 문
 - repeat 문
- C언어와 비슷한 형식

반복문은 initial 또는 always 내에서만 사용 가능

```

addr = 0;
repeat (size) begin
memory[addr] = 0;
addr = addr + 1;
end
    
```

size번 반복 수행

- forever 문

```

clock = 0;
forever begin
#5 clock = 1;
#5 clock = 0;
end
    
```

무한히 반복 수행
disable문에 의해서 중단됨

Majority Circuit

- Majority 회로 - 입력들 중에서 1인 것이 과반수이면 1을 출력
- (예) 4-bit Majority circuit

```

module Majority_4b (Y, A, B, C, D);
input A, B, C, D;
output Y;
reg Y;

always @ (A or B or C or D) begin
case ({ A, B,C, D } )
7, 11, 13, 14, 15: Y = 1;
default: Y = 0;
endcase
end
endmodule
    
```

여러 경우는 ,로 나열함

단점: bit 수가 바뀌면 프로그램을 재작성해야함

Majority Circuit - 반복문 사용

- for문을 사용한 Majority circuit

```

module Majority (Y, Data);
parameter size = 8;
parameter max = 3;
parameter majority = 5;
input [size-1: 0] Data;
output Y;
reg Y;
reg [max-1: 0] count;
integer k;

always @ (Data) begin
count = 0;
for (k = 0; k < size; k = k + 1) begin
if (Data[k] == 1) count = count + 1;
end
Y = (count >= majority);
end
endmodule
    
```

장점: 임의의 bit 수에 대해서 사용 가능
단점: 복잡하게 합성될 수 있음 (adder가 포함될 수 있음)

IP 재사용과 Parameterized model

- Parameterized model
 - 변경 가능한 값을 parameter로 지정한 model
 - parameter로 지정된 값은 application에서 새로 지정 가능
- Intellectual Property(IP) Reuse
 - 다른 응용 회로에서 설계된 model을 재사용하기 위해서는 parameterized model을 사용해야 함.
- 예

parameter를 사용한 module

```

module shift(in, out);
  input [7:0] in;
  output [7:0] out;
  parameter n = 1;

  assign out = (in << n);
endmodule
    
```

parameter 값 지정

```

module t_shift(...);
  ...
  shift u1(x, a); → n=1
  shift #(2) u2(x, b); → n=2
  shift #(4) u3(x, c); → n=4
  ...
endmodule
    
```

Clock Generator

- forever와 disable을 사용한 clock generator 모델링

- disable은 named block의 수행을 종료 시킴

```

reg clock;

initial begin : clock_loop → named block
  clock = 0;
  forever begin
    #10 clock = 1; → 주기가 20인 clock
    #10 clock = 0;
  end
end

initial
  #200 disable clock_loop; → clock_loop 블록의 수행 종료
    
```

Clock Generator (cont')

- always 문을 사용한 clock generator 모델링

```

reg clock;

initial begin
  clock = 0;
  #200 $finish;
end

always
  #10 clock = 1;
  #10 clock = 0;
end
    
```

- always와 forever의 비교

- always: concurrent behavior, simulation을 시작할 때에 active
- forever: always 또는 initial 내에서 사용하며 activity flow가 도달했을 때에 수행됨, nested 가능

Adder

```

module adder4(sum, cout, a, b, cin);
    
```

```

  output [3:0] sum;
  output cout;
  input [3:0] a, b;
  input cin;
  reg [4:0] carry;
  reg [3:0] sum;
  reg cout;
  integer i;
    
```

```

  always @ (a or b or cin) begin
    
```

```

    carry[0] = cin;
    for (i = 0; i <= 3; i = i + 1) begin
      carry[i+1] = a[i] & b[i] | a[i] & carry[i] | b[i] & carry[i];
      sum[i] = a[i] ^ b[i] ^ carry[i];
    end
    
```

full-adder

```

    cout = carry[4];
  end
endmodule
    
```

Adder (cont')

```

module adder4(sum, cout, a, b, cin);
  output [3:0] sum;
  output cout;
  input [3:0] a, b;
  input cin;
  reg [4:0] carry;
  integer i;

  always @ (a or b or cin) begin
    carry[0] = cin;
    for (i = 0; i <= 3; i = i + 1) begin
      carry[i+1] = a[i] & b[i] | a[i] & carry[i] | b[i] & carry[i];
    end
  end
  assign cout = carry[4];
  assign sum = a ^ b ^ carry[3:0];
endmodule

```

sum과 cout은 assign문으로 기술

5.7 Functions and Tasks

function과 task

- 공통적으로 반복하여 사용되는 코드를 function 또는 task로 작성함
- 코드를 반복하여 사용하는 것 대신에 function 또는 task를 호출함

```

task_name(out1, out2, inout1, in1, in2, ...); // task 호출
out1 = func_name(in1, in2, ...); // function 호출

```

task

- FORTAN의 SUBROUTINE과 유사
- 인수를 통하여 값을 전달하고 결과를 전달받음
- 여러 개의 값을 받을 수 있음

function

- FORTAN의 FUNCTION과 유사
- 인수를 통하여 값을 전달하면 함수이름을 통하여 결과가 반환됨
- 하나의 값만 받을 수 있음
- 시간지연 포함할 수 없음

Task

Task

- module 내에서 선언됨: **task ... endtask**

```

module adder4_task(sum, cout, a, b, cin);
  output [3:0] sum;
  output cout;
  input [3:0] a, b;
  input cin;
  reg [4:0] carry;
  integer i;

  always @ (a or b or cin) begin
    carry[0] = cin;
    for(i = 0; i <= 3; i = i + 1) begin
      gen_carry(carry[i+1], a[i], b[i], carry[i]);
    end
  end
endmodule

```

task 호출

(계속)

Task (cont')

```

assign cout = carry[4];
assign sum = a ^ b ^ carry[3:0];

// task 정의
task gen_carry;
  output carry;
  input a, b, c;
  begin
    carry = a & b | a & c | b & c;
  end
endtask
endmodule

```

formal argument가 선언된
순서대로 actual argument가
대응됨

actual argument: gen_carry(carry[i+1], a[i], b[i], carry[i]);

formal argument: / / / /
 carry a b c

Function

function

- module 내에서 선언됨: **function ... endfunction**

```
module adder4_function(sum, cout, a, b, cin);
  output [3:0] sum;
  output cout;
  input [3:0] a, b;
  input cin;
  reg [4:0] carry;
  integer i;

  always @ (a or b or cin) begin
    carry[0] = cin;
    for(i = 0; i <= 3; i = i + 1) begin
      carry[i+1] = gencarry(a[i], b[i], carry[i]);
    end
  end
end
```

(계속)

Function (cont')

```
assign cout = carry[4];
assign sum = a ^ b ^ carry[3:0];

// function 정의
function gencarry;
  input a, b, c;
  begin
    gencarry = a & b | a & c | b & c;
  end
endfunction
endmodule
```

반환 값은 함수이름의
변수에 저장됨

- 벡터값 반환 가능

```
function [7:0] func_name; // 8-bit vector값을 반환
  ...
endfunction
```